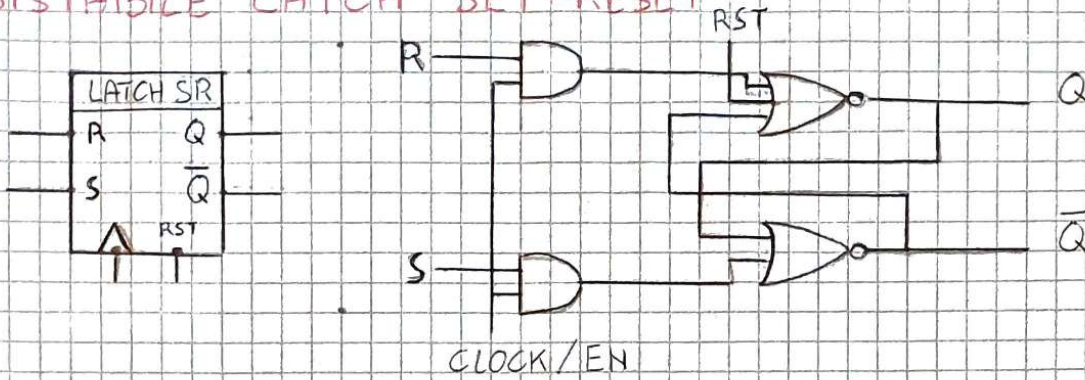



MEMORIE E REGISTRI

BISTABILE LATCH SET-RESET




- R (RESET) CONTROLLA L'ACCENSIONE DI $\bar{Q}$ E LO SPEGNIMENTO DI Q.
- S (SET) CONTROLLA L'ACCENSIONE DI Q E LO SPEGNIMENTO DI $\bar{Q}$.
- IL SEGNALE DI ENABLE/CLOCK ABILITA L'UTILIZZO SINCRONO DEL BISTABILE.
- IL SEGNALE RST SERVE A RESETTARE FORZATAMENTE IL BISTABILE.

BISTABILE LATCH D

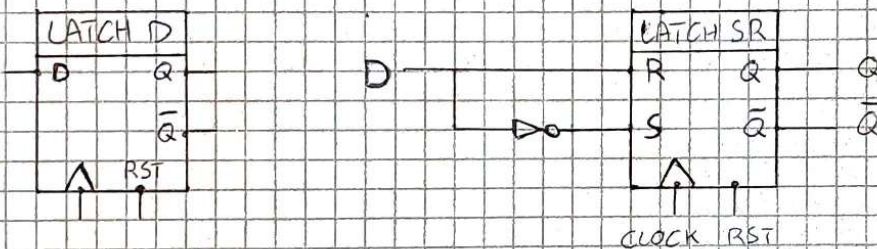


- RISOLVE IL PROBLEMA DELLA CONFIGURAZIONE PROIBITA ($S=R=1$).

FLIP FLOP D BISTABILE

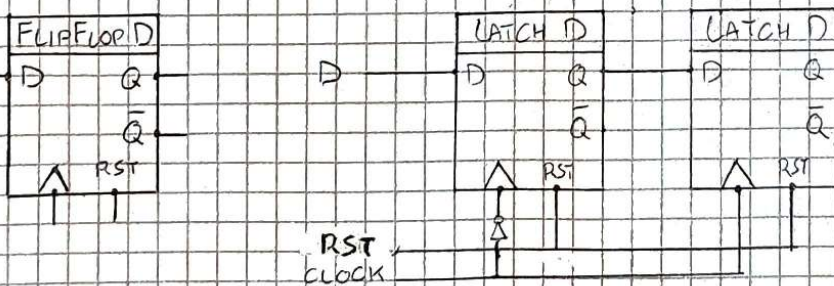

- IL COMPITO DEL PRIMO LATCH È DI SELEZIONARE LO STATO CHE VERRÀ SALVATO DAL SECONDO.
- IL PRIMO LATCH LAVORA QUANDO IL CLOCK È "BASSO"; IL SECONDO QUANDO IL CLOCK È "ALTO".



REGISTRO AD 1 BIT

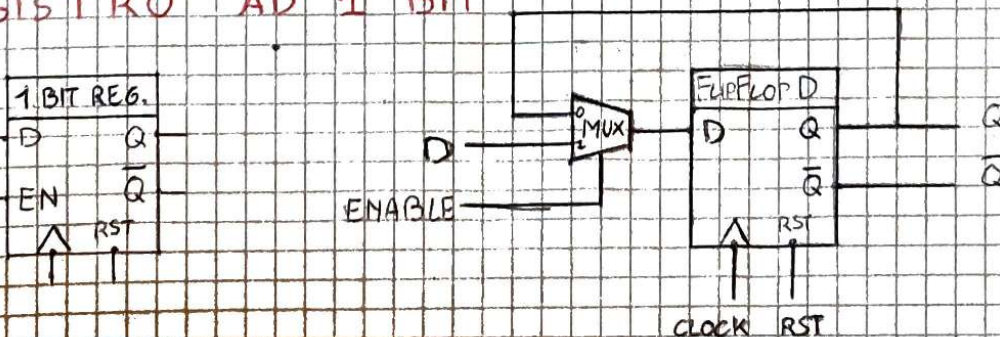

- IL SEGNALE DI ENABLE ABILITA LA SCRITTURA SU REGISTRO SELEZIONANDO L'USCITA 1 DEL MUX.


SCHEMI LOGICI DI REGISTRO AD 8 BIT E MEMORIA 8x8 BIT SVOLTI SU LOGISIM.

BISTABILE FLIP FLOP JK

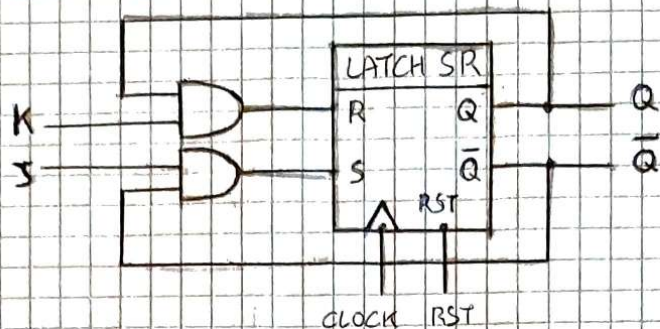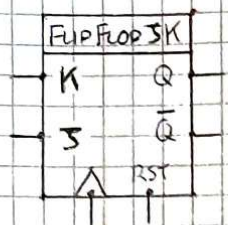

- IL SEGNALE K (COLLEGATO AD R) VIENE ABILITATO SOLAMENTE SE Q È ACCESO (PER SPEGHERLO).
- IL SEGNALE J (COLLEGATO AD S) VIENE ABILITATO SOLAMENTE SE $\bar{Q}$ È ACCESO (PER SPEGHERLO).

BISTABILE FLIP FLOP T (TOGGLE)

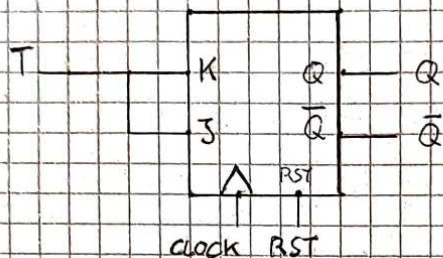

- FUNZIONA PROPRIO CONE UN INTERRUOTTORE. CON $T=0$: LATCH STATE, CON $T=1$ CAMBIO DI STATO.